
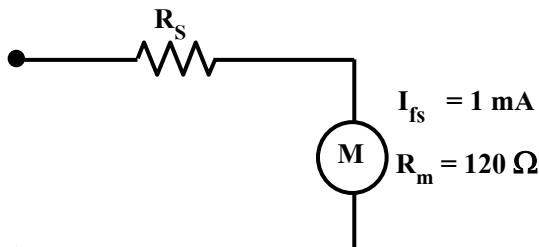


	<b>ใบงานที่ 5</b> <b>วิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์</b> <b>เรื่อง การขยายย่านการวัดเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า</b>
<b>จุดประสงค์เชิงพุทธิกรรม</b>	
เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วสามารถ	
1. คำนวณหาค่าความต้านทาน 2. ประกอบวงจรเพื่อขยายย่านการวัดได้	
<b>เครื่องมือและอุปกรณ์</b>	
1. ชุดฝึกทดลองเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด 2. สายต่อวงจร 1 ชุด 3. แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 0 – 30 V. 1 ตัว	
<b>ลำดับขั้นการทดลอง</b>	
1. เขียนสกets เมตรร์มูฟเมนต์จาก 0 – 1 mA ให้เป็น 0 – 10 V บนกระดาษลอกลาย นำไปติดบนหน้าปัดมิเตอร์มูฟเมนต์เพื่อเปลี่ยนเป็น ดิซิโวอลต์มิเตอร์ 2. คำนวณหาค่าความต้านทาน $R_s$ เพื่อนำมาสร้างวงจรขยายย่านการวัดเพื่อให้วัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้ 10 โวลต์ โดยมีค่าอื่นที่กำหนดให้ดังรูปที่ 1	
	
<b>รูปที่ 1</b> วงจรที่การขยายย่านการวัดให้ได้ 10 โวลต์	

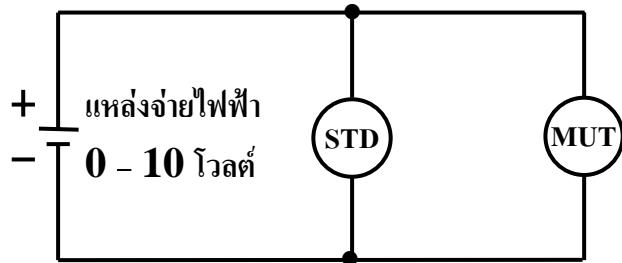3. นำโวลต์มิเตอร์ที่สร้างขึ้นตามรูปที่ 5 ไปวัดเปรียบเทียบกับโวลต์มิเตอร์มาตรฐานตาม วงจรในรูปที่ 2



รูปที่ 2 นำโวลต์มิเตอร์ที่สร้างไปเปรียบเทียบกับโวลต์มิเตอร์มาตรฐาน

$STD = \text{โวลต์มิเตอร์มาตรฐาน}$

$MUT = \text{โวลต์มิเตอร์ที่สร้างขึ้น}$

4. จ่ายแรงดันไฟฟ้าตามตารางการทดลองที่ 1 และบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าลงในตาราง พร้อมเปรียบเทียบผลความต่างลงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการทดลองโวลต์มิเตอร์

ค่าจากโวลต์มิเตอร์มาตรฐาน	2 V	4 V	6 V	8 V	10 V
ค่าจากโวลต์มิเตอร์ที่สร้าง					
ค่าผิดพลาด					

## ស្រុបផលការណ៍ទូន

## ข้อเสนอแนะ